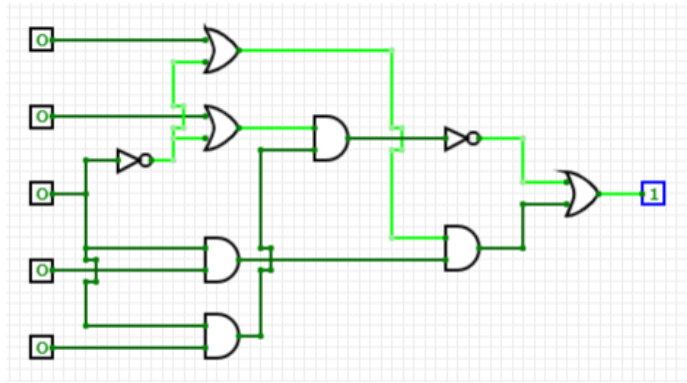


My Logic Circuit: (Top input is A, bottom input is E)



$$X = \overline{C \cdot E \cdot (\overline{C} + B)} + C \cdot D \cdot (\overline{C} + A)$$

Truth Table:

Control	Signal 1	Signal 2	Signal 3	Signal 4	Output
0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	2
1	1	0	1	1	2
1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	2
1	1	1	1	1	1

My Excel function:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2		Control	Signal 1	Signal 2	Signal 3	Signal 4	Output			
3		0	0	0	0	0	1			
4		0	0	0	0	1	1			