

10.5 $Z_0 = 50 \Omega$ $\gamma = 0 + j0.2\pi \text{ m}^{-1}$ $f = 60 \text{ MHz}$

$\beta = 0.2\pi = \omega \sqrt{LC}$ $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$

a) $\beta / Z_0 \omega = C = 33.3 \text{ pF/m}$

$L = C Z_0^2 = 83.3 \text{ nH/m}$

$Z_L = 60 + j80 \Omega$ $z = 0$

$\Gamma = \frac{60 + j80 - 50}{60 + j80 + 50} = 0.405 + j0.432 = 0.59 \angle 0.818$

$z_{\max} = \frac{\phi}{2\beta} = 0.65 \text{ m}$

10.13 $Z_0 = 50 \Omega$ $v_p = 2 \times 10^8 \text{ m/s}$ $V^+(z, t) = 200 \cos(\omega t - \pi z) \text{ V}$

a) $\beta = \pi$ $\omega = \beta v_p = 6.28 \times 10^8 \text{ rad/s}$

b) $I^+(z, t) = \frac{V^+(z, t)}{Z_0} = 4 \cos(\omega t - \pi z) \text{ A}$

$Z_L = 50 + j30 \Omega$ $z = 0$

c) $\Gamma_L = \frac{50 + j30 - 50}{50 + j30 + 50} = 0.0825 + j0.27$

d) $V_s^-(z) = \Gamma_L V_s^+(z) e^{j2\beta z} = 57.5 e^{j(\pi z + 1.28)}$

e) $V_s(-2.2) = V_s^+(-2.2) + V_s^-(-2.2) = 257.5 e^{j0.63}$

10.16 $Z_0 = 100 \Omega$ $Z_1 = 40 \Omega$ $l = \lambda/4$ $Z_2 = 25 \Omega$

$P = 80 \text{ W}$

$$10.26 \quad Z_0 = 50 \Omega \quad l = 1.1 \lambda \quad Z_L = 75 \Omega \quad VSWR = 4$$

$$d = 0.2 \lambda$$

$$0.25 + j0.31 \rightarrow 18.8 + j23.3$$

$$11.2 \quad f = 10 \text{ GHz} \quad \epsilon_r = 8 \quad \mu_r = 2$$

$$v_p = c/\sqrt{\epsilon_r} = 106 \text{ km/s}$$

$$\beta = \omega/v_p = 592 \text{ m}^{-1}$$

$$\lambda = 2\pi/\beta = 0.0106 \text{ m}$$

$$\vec{E}_s = E_0 e^{-j\beta z} \hat{a}_x = E_0 e^{-j592z} \hat{a}_x$$

$$\vec{H}_s = E_0/\eta e^{-j\beta z} \hat{a}_y =$$

$$\eta = \eta_0/\sqrt{\epsilon_r}$$