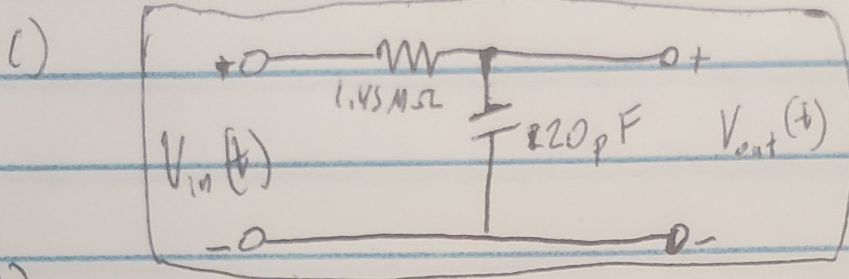


1. RC low-pass $f_c = 500 \text{ Hz}$ $C = 220 \text{ pF}$

a) $500 \cdot 2\pi = 1000\pi \text{ rad/s}$

b) $f_c = \frac{1}{2\pi RC} \rightarrow R = \frac{1}{2\pi f_c C} = 1.45 \text{ M}\Omega$



d)

$$H(s) = \frac{a}{s+a} = \frac{1/RC}{s+1/RC} = \frac{1000\pi}{s+1000\pi}$$


e)

$$H(s) = \frac{\frac{1}{RC}}{\frac{R_2+R}{R_1 R C} + s} = \frac{1000\pi}{s + 6.283 \text{ rad/s}}$$

f)

2. RL

High-pass

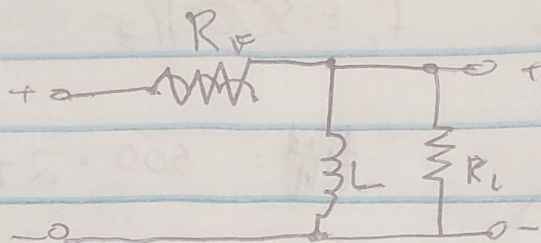

$$H(s) = \frac{Z}{Z+R} \quad Z = L \parallel R_L = \frac{R_L \cdot Ls}{R_L + Ls}$$

$$H(s) = \frac{\frac{R_L Ls}{R_L + Ls}}{\frac{R_L Ls}{R_L + Ls} + R} = \frac{\frac{R_L Ls}{R_L + Ls}}{\frac{R_L Ls + R R_L + R Ls}{R_L + Ls}}$$

$$= \frac{R_L Ls}{R_L Ls + R R_L + R Ls} \cdot \frac{1/s}{1/s} = \frac{R_L L}{R_L L + \frac{R R_L}{s} + R L} \cdot \frac{1/R_L}{1/R_L}$$

$$= \frac{L/R}{L/R + 1/s + L/R_L}$$

$$\frac{R_L Ls}{R_L Ls + R R_L + R Ls} = \frac{R_L Ls}{s(R_L L + R L) + R R_L} \cdot \frac{1/R_L}{1/R_L}$$

$$a) = \frac{s \left(\frac{R_L L}{R_L + R} \right)}{s + \frac{R R_L}{R_L L + R L}} = \frac{s \left(\frac{R_L}{R_L + R} \right)}{s + \frac{R R_L}{R_L L + R L}}$$

$$|H(j\omega)|_{\omega \rightarrow 0} = \frac{j\omega \left(\frac{R_L}{R_L + R} \right)}{j\omega + \frac{R R_L}{R_L L + R L}} = \frac{0}{R R_L / (R_L L + R L)}$$

b) $\omega = \infty$

c) $|H|_{\max} = 1$

$$\frac{|H|_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$$

d) $\omega_c = 0.707 \text{ Hz}$