

HW #1

1.11 $i(t) = \begin{cases} 40te^{-500t} A, & t \geq 0 \\ 0 A, & t < 0 \end{cases}$ $i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$

$\int i(t) dt + q(t_0) = 40 \int te^{-500t} dt = -\frac{(500t+1)e^{-500t}}{6250} + C$

$-\frac{501e^{-500}}{6250} = -0.000146 C$

1.12

a. $\boxed{\text{car B}}$ $\int_0^{40} 480t dt = 43200 J$

$w(t) = \int_0^{40} P(t) dt$ $V=12V$ $I=40A$

$P(t) = 480W$, $w(t) = 480t$


1.19 $v = 15e^{-250t} V$, $i = 40e^{-250t}$

$P(t) = (15e^{-250t}) \cdot (40e^{-250t}) = 600e^{-500t} W$

a. $\boxed{P(0.01) = 4.04W}$

$\int_0^{0.01} 600e^{-500t} dt = -\frac{6}{5} e^{-500t} \Big|_0^{0.01} = 1.19 J$

1.27

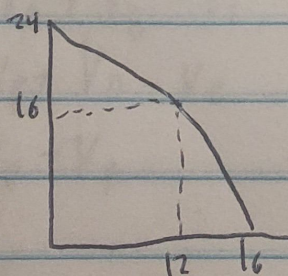

$8 \times 16 \cdot \frac{1}{2} = 48$

$4 \times 16 \cdot \frac{1}{2} = 32$

$16 \times 16 = 192$

$48 + 32 + 192 = 272 C$ a.

$V = \frac{dw}{dq}$

$\int \text{Voltage eq.} \times \text{current eq.}$

~~Handwritten scribbles~~

~~Handwritten scribbles~~

$$v(t) = \begin{cases} \frac{1}{4}t + 8, & t < 16 \\ 12, & t \geq 16 \end{cases}$$


$$i(t) = \begin{cases} -\frac{2}{3}t + 24, & t < 12 \\ -4t + 64, & t \geq 12 \end{cases}$$

$$v(t) = \left(\frac{1}{4}t + 8\right)u(t) - \left(\frac{1}{4}t + 8\right)u(t-16) + 12u(t-16)$$

$$i(t) = \left(-\frac{2}{3}t + 24\right)u(t) - \left(-\frac{2}{3}t + 24\right)u(t-12) + (-4t + 64)u(t-12)$$

$$W(t) = \int v(t) i(t) dt$$

1.29

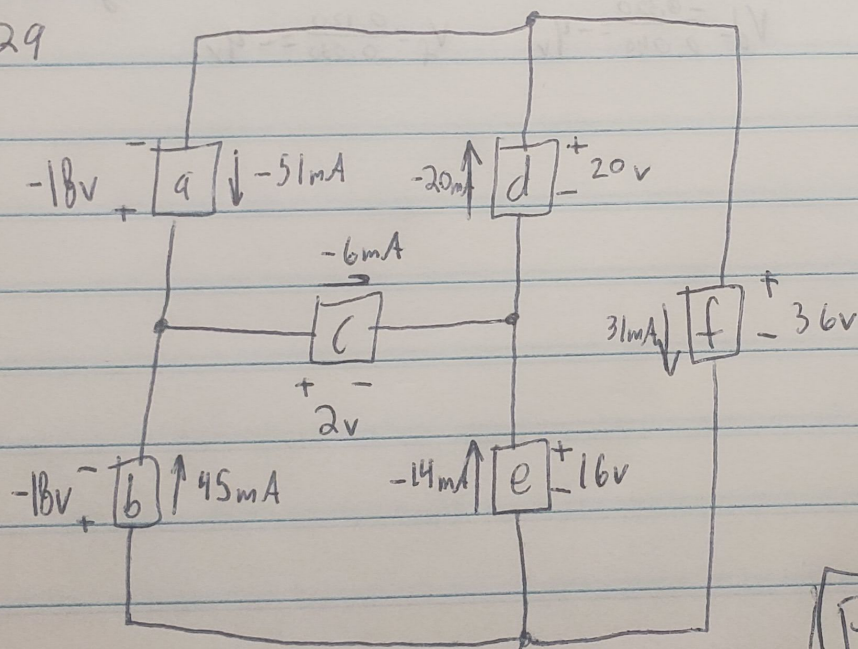

$$P_T = P_a + P_b + P_c + P_d + P_e + P_f$$

$$P_a = -18 \cdot 0.051 = -0.918$$

$$P_b = -18 \cdot 0.045 = -0.81$$

$$P_c = 2 \cdot 0.006 = 0.012$$


$$P_d = 20 \cdot 0.02 = 0.4$$

$$P_e = 16 \cdot 0.014 = 0.224$$

$$P_f = 36 \cdot 0.031 = 1.116$$

$$P_T = 0.588 \text{ W}$$

1.32

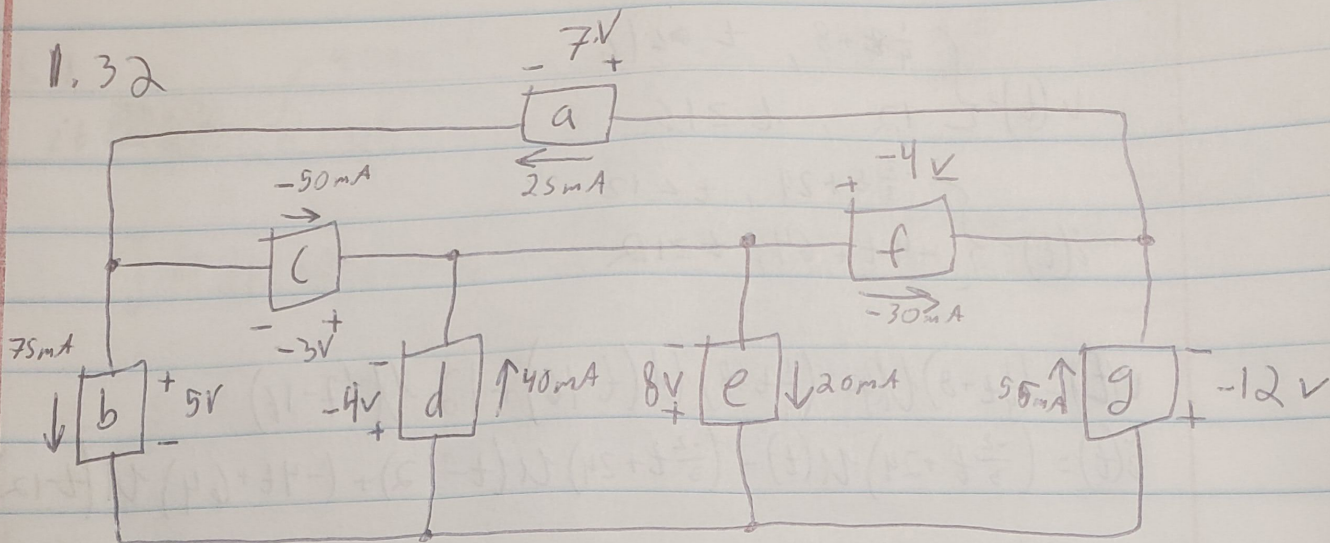

6. Elements a, b, c, e, f absorb power

$$V_a = \frac{0.175}{0.025} = 7V$$

$$V_c = \frac{0.150}{-0.020} = -3V$$

$$V_e = \frac{0.160}{0.020} = 8V$$

$$V_g = \frac{-0.660}{0.055} = -12V$$

$$V_b = \frac{0.375}{0.075} = 5V$$

$$V_d = \frac{-0.320}{0.040} = -4V$$

$$V_f = \frac{0.120}{-0.030} = -4V$$