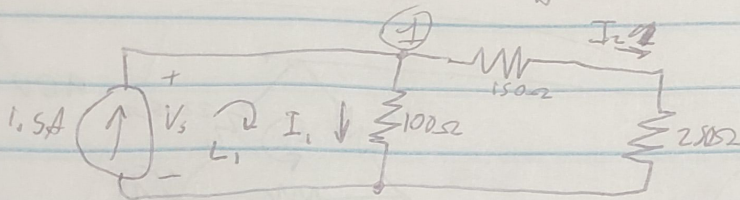


HW #2

2.17



KCL at node ①: $1.5 = I_1 + I_2$, $I_1 = 1.5 - I_2$

$$V_s = I_1(100\Omega) = I_2(150\Omega + 250\Omega) \rightarrow (1.5 - I_2)(100) = I_2(400)$$

$$150 - 100I_2 = 400I_2$$

a) $I_1 = 1.5 - 0.27 = 1.227 \text{ A}$

$$150 = 550I_2 \rightarrow I_2 = 0.27 \text{ A}$$

b) KVL in L_1 : $V_s = V_{100\Omega}$ $V_{100\Omega} = I_1 \cdot R_{100\Omega}$, $1.227 \cdot 100$

$$V_s = 122.72 \text{ V}$$

c)

	V	I	P
$R_{100\Omega}$	122.72	1.227	150.62 W

$R_{150\Omega}$	40.90	0.27	11.16 W
-----------------	-------	------	---------


$R_{250\Omega}$	68.18	0.27	18.60 W
-----------------	-------	------	---------

Current supply	122.72	1.5	-184.09 W
----------------	--------	-----	-----------

$$\Sigma P = -3.62 \text{ W}$$

possible rounding error

2.21

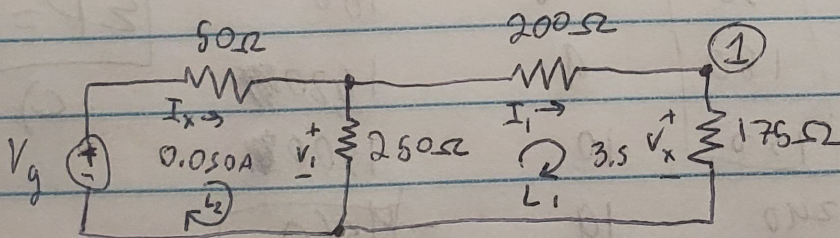

KCL at Node ①: $I_1 = I_{175\Omega}$

$$I_{175} = \frac{V}{R} = \frac{3.5}{175} = 0.02 \text{ A}$$

KVL in L_1 : $V_1 = V_{200\Omega} + V_x$, $V_{200\Omega} = 0.02 \cdot 200 = 4 \text{ V}$, $V_x = 3.5$, $V_1 = 4 + 3.5 = 7.5 \text{ V}$


KVL in L_2 : $V_g = V_{50\Omega} + V_1$, $V_{50\Omega} = 0.05 \cdot 50 = 2.5 \text{ V}$, $V_g = 2.5 + 7.5 = 10 \text{ V}$

	V	I	P
$R_{50\Omega}$	2.5	0.05	0.125 W
$R_{250\Omega}$	7.5	0.03	0.225 W
$R_{200\Omega}$	4	0.02	0.08 W
$R_{175\Omega}$	3.5	0.02	0.07 W
V_g	10	0.05	-0.5 W

$$\Sigma P = 0 \text{ W}$$

$$0.5 \text{ W}$$

2.23

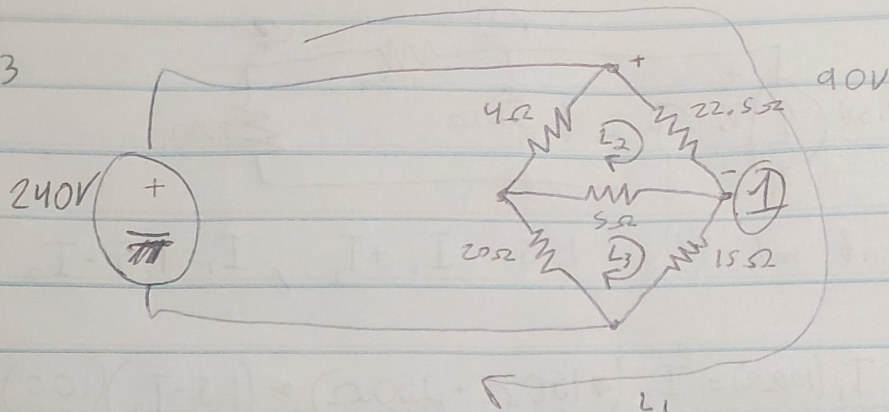

KVL in loop 1: $240 = 90 + V_{5\Omega}$, $V_{5\Omega} = 150V$

KCL at node (1): $I_{5\Omega} + I_{22.5\Omega} = I_{15\Omega}$, $I_{22.5\Omega} = 4A$, $I_{15\Omega} = 10A$

$I_{5\Omega} + 4 = 10$, $I_{5\Omega} = 6A$, $V_{5\Omega} = 30V$

KVL in loop 2: $-V_{4\Omega} + V_{22.5\Omega} - V_{5\Omega} = 0$, $V_{22.5\Omega} = V_{4\Omega} + V_{5\Omega}$, $90 = V_{4\Omega} + 30$
 $V_{4\Omega} = 60V$

KVL in loop 3: $-V_{20\Omega} + V_{5\Omega} + V_{15\Omega} = 0$, $V_{20\Omega} = V_{5\Omega} + V_{15\Omega}$
 $V_{20\Omega} = 30 + 150 = 180$


	voltage	current	power
4Ω	60	15	900
22.5Ω	90	4	360
5Ω	30	6	180
20Ω	180	9	1620
15Ω	150	10	1500
source 240		19	-4560W

$$\sum P = 0$$

c)




b)

2.41

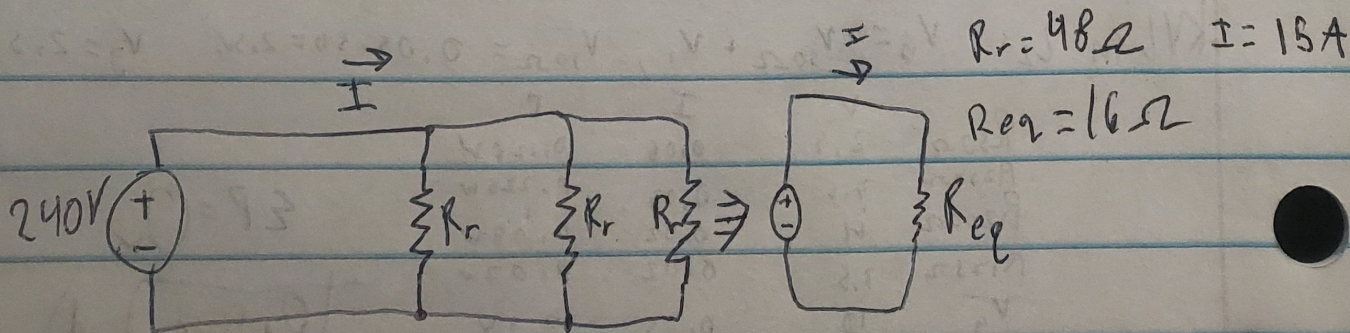

Each radiator puts out 1200 watts of power

2.43

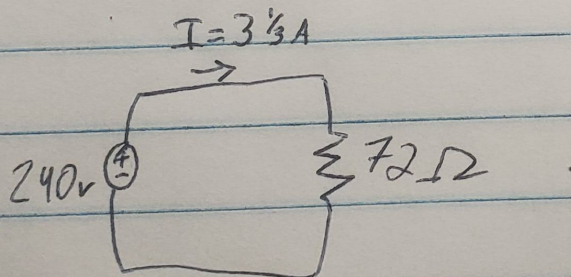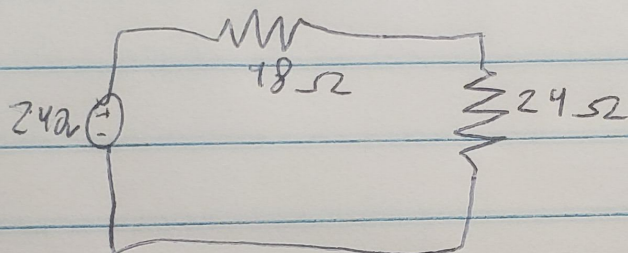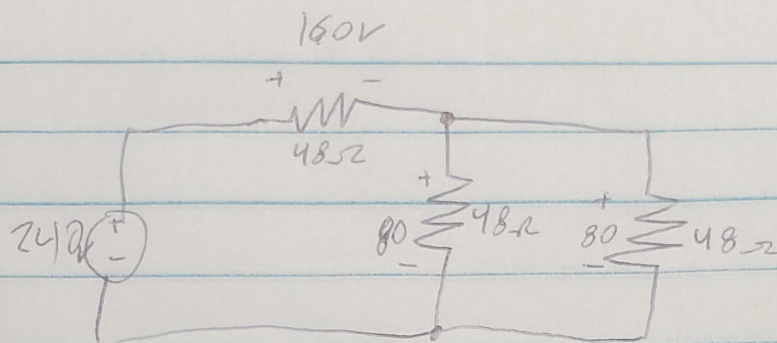

The radiator in series with the voltage source puts out 532.8W
 while the two in parallel each put out 133.3W