

S.39 a)

$$I_d = (K_N) \left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{DS}}{2} \right) V_{DS} (1 + \lambda V_{DS})$$

$$= 8.25 \text{ mA}$$

b)

$$= 10.23 \text{ mA}$$

S.43

a)

$$I_d = \frac{W}{L} (K_N) \left(V_{GS} - (V_{TO} + \gamma \sqrt{|V_{SB}| + 2\phi_F} - \sqrt{2\phi_F}) \right) V_{DS} \left(1 + \lambda V_{DS} \right)$$

$$V_T = V_{TO} + \gamma \left(\sqrt{|V_{SB}| + 2\phi_F} - \sqrt{2\phi_F} \right)$$


$$V_{GS} = 2.5$$

$$V_T = 2.87$$

$$I_d = 0 \text{ A}$$

$$b) I_d = 0 \text{ A}$$

S.134

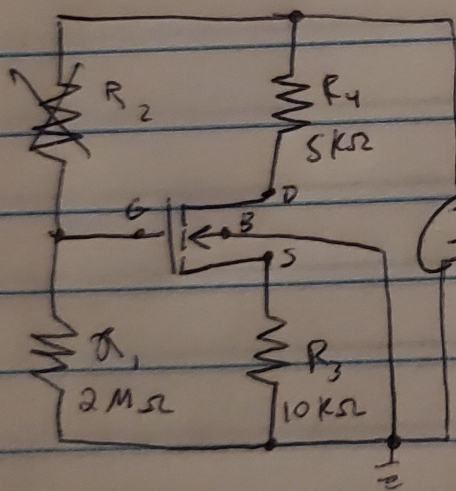

$$I_D = K_N \left((V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right) \quad \text{triode}$$

$$\text{or } \frac{K_N}{2} (V_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda V_{DS}) \quad \text{saturation}$$

$$K_N = -2 \text{ mA/V}^2 \quad V_{TN} = -4.5 \text{ V}$$

$$V_{DD} = 12 \text{ V}$$

$$\frac{12 - V_D}{5000} = \frac{V_S - 0}{1000}$$